

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
«РУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕТАТЕХНОЛОГИЙ»

Кафедра ПС

Отчёт  
по лабораторной работе №8  
«Разработка устройств обработки сигналов на программных логических  
интегральных схемах»  
по дисциплине «Основы микропроцессорных систем»

Выполнил ст. гр. ПС-11  
Поскряков Н.В.  
Проверил: Электроник  
кафедры ПС  
Костицына К.О.

Йошкар-Ола  
2025

## **Теоретические сведения**

**ПЛИС** (программируемая логическая интегральная схема) - это электронное устройство, состоящее из большого количества логических элементов, которое можно программируемым образом настроить на выполнение нужной функции. Использование ПЛИС позволяет существенно ускорить разработку и производство электронной аппаратуры, поскольку значительная часть необходимой логики может быть реализована на одной микросхеме.

Программа может состоять из трёх основных файлов. Схематик, VHDL и файл конфигурации - INV.

## Практическая часть

### Задание 1

**Цель** – изучить принцип работы типовых комбинационных схем: шифратора, дешифратора, мультиплексора, демультиплексора. Заполнить таблицы истинности по каждой схеме

### Ход работы

#### 1. Дешифратор 3х8

Таблица 1 - Таблица истинности дешифратора

D0	D1	D2	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

- Файл VHDL

```
39 begin
40     process(D) --вызывается при изменении сигнала D
41     begin
42         case(D) is
43             when "000" => SEG <= "10000000";
44             when "001" => SEG <= "01000000";
45             when "010" => SEG <= "00100000";
46             when "011" => SEG <= "00010000";
47             when "100" => SEG <= "00001000";
48             when "101" => SEG <= "00000100";
49             when "110" => SEG <= "00000010";
50             when "111" => SEG <= "00000001";
51             when others => SEG <= "00000000";
52         end case;
53     end process;
54 end Behavioral;
```

Рисунок 1 - VHDL модуль дешифратора

- Подключение в схематике

 


Рисунок 2 - Подключение Дешифратора в схеме

- Конфигурация выходов/входов

```

1  NET "led<0>" LOC="T11";
2  NET "led<1>" LOC="R11";
3  NET "led<2>" LOC="N11";
4  NET "led<3>" LOC="M11";
5  NET "led<4>" LOC="V15";
6  NET "led<5>" LOC="U15";
7  NET "led<6>" LOC="V16";
8  NET "led<7>" LOC="U16";
9
10 NET "sw<2>" LOC="V9";
11 NET "sw<1>" LOC="T9";
12 NET "sw<0>" LOC="T10";|

```

Рисунок 3 - Конфигурационный файл Дешифратора

- Модульные тесты для Дешифратора

```

68     D_proc :process
69     begin
70         D <= "000";
71         wait for 100 ns;
72         D <= "001";
73         wait for 100 ns;
74         D <= "010";
75         wait for 100 ns;
76         D <= "011";
77         wait for 100 ns;
78         D <= "100";
79         wait for 100 ns;
80         D <= "101";
81         wait for 100 ns;
82         D <= "110";
83         wait for 100 ns;
84         D <= "111";
85         wait for 100 ns;
86     end process;

```

Рисунок 4 - Модульный тест для Дешифратора

 


Рисунок 5 - График модульного теста Дешифратора

- Тесты на плате



Рисунок 6 - Результаты тестирования Дешифратора на плате Spartan-6

**Вывод:** В результате проделанной работы, была составлена таблица истинности Дешифратора. Реализованы VHDL программа устройства и модульные тесты. Верхний меандр отражает входные значения в Дешифратор, нижние выходные значения.

## 2. Шифратор 8х3

Таблица 2 - Таблица истинности Шифратора

X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0	Y2	Y1	Y0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

- Файл VHDL

```

12     process(x)
13     begin
14         case(x) is
15             when "10000000" => y <= "000";
16             when "01000000" => y <= "001";
17             when "00100000" => y <= "010";
18             when "00010000" => y <= "011";
19             when "00001000" => y <= "100";
20             when "00000100" => y <= "101";
21             when "00000010" => y <= "110";
22             when "00000001" => y <= "111";
23             when others => y <= "000";
24
25         end case;
26     end process;

```

Рисунок 7 - Реализация Шифратора на VHDL

- Подключение в схематике

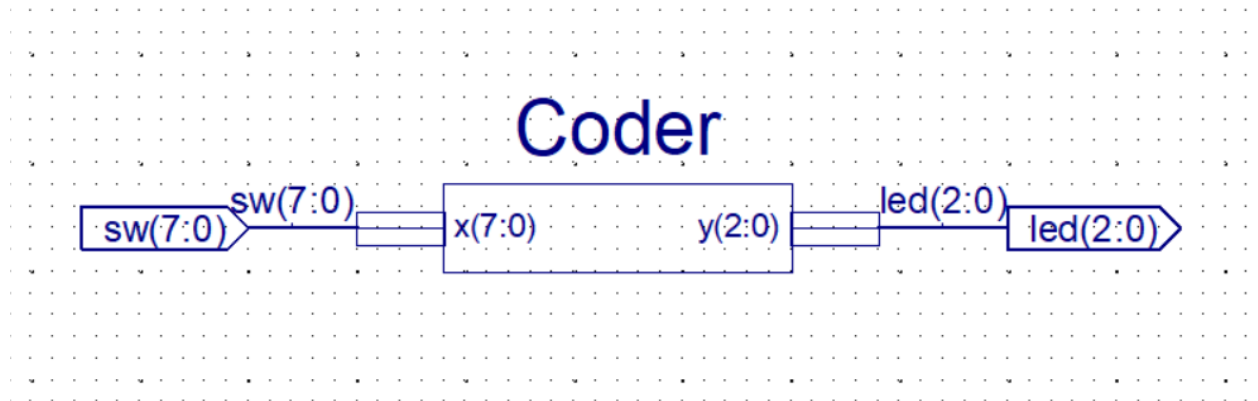


Рисунок 8 - Подключение Шифратора в схематике

- Конфигурация входов/выходов

```

1  NET "sw<7>" LOC="T10";
2  NET "sw<6>" LOC="T9";
3  NET "sw<5>" LOC="V9";
4  NET "sw<4>" LOC="M8";
5  NET "sw<3>" LOC="N8";
6  NET "sw<2>" LOC="U8";
7  NET "sw<1>" LOC="V8";
8  NET "sw<0>" LOC="T5";
9
10 NET "led<2>" LOC="U15";
11 NET "led<1>" LOC="V16";
12 NET "led<0>" LOC="U16";

```

Рисунок 9 - Конфигурационный файл Шифратора

- Модульное тестирование

```

36      coder_proc: process
37      begin
38          x <= "100000000";
39          wait for 100 ns;
40          x <= "010000000";
41          wait for 100 ns;
42          x <= "001000000";
43          wait for 100 ns;
44          x <= "000100000";
45          wait for 100 ns;
46          x <= "000010000";
47          wait for 100 ns;
48          x <= "000001000";
49          wait for 100 ns;
50          x <= "000000100";
51          wait for 100 ns;
52          x <= "000000010";
53          wait for 100 ns;
54          x <= "000000001";
55          wait for 100 ns;
56          x <= "000000000";
57          wait for 100 ns;
58      end process;

```

Рисунок 10 - Модульный тест для Шифратора

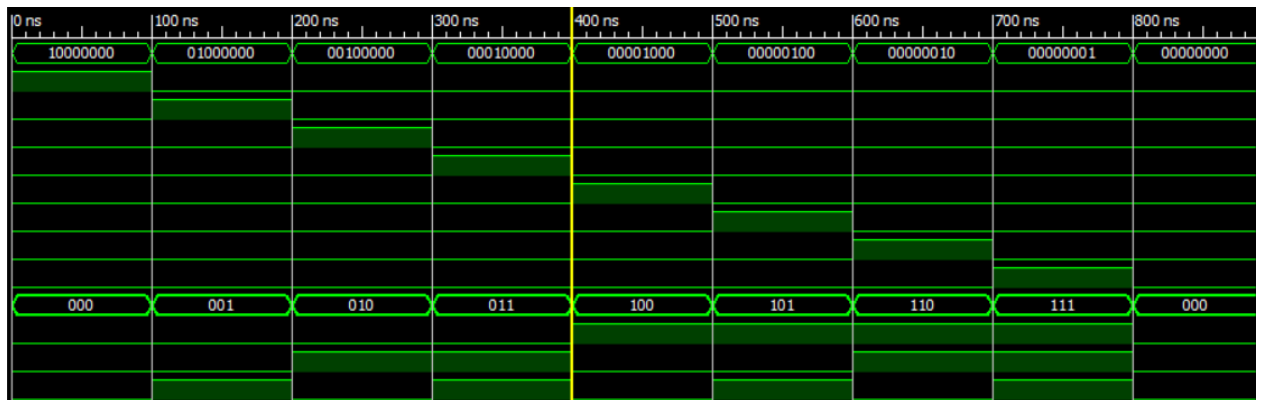


Рисунок 11 - График модульного теста Шифратора



- Тестирование на плате



Рисунок 12 - Результаты тестирования Шифратора на плате Spartan-6

**Вывод:** В результате проделанной работы, была составлена таблица истинности Шифратора. Реализованы VHDL программа устройства и модульные тесты. Верхний меандр отражает входные значения в Шифратор, нижние выходные значения. При тестировании был рассмотрен случай, когда на вход устройству подаётся фрейм данных не соответствующий таблице истинности. В таком случае Шифратор выдаёт значение “000”.

### 3. Мультиплексор

Таблица 3 - Таблица истинности Мультиплексера

X2	X1	X0	signal
0	0	0	Y0
0	0	1	Y1
0	1	0	Y2
0	1	1	Y3
1	0	0	Y4
1	0	1	Y5
1	1	0	Y6
1	1	1	Y7

- Файл VHDL

```

41 process(x, s)
42 begin
43     case(x) is
44         when "000" => y <= s(0);
45         when "001" => y <= s(1);
46         when "010" => y <= s(2);
47         when "011" => y <= s(3);
48         when "100" => y <= s(4);
49         when "101" => y <= s(5);
50         when "110" => y <= s(6);
51         when "111" => y <= s(7);
52         when others => y <= '0';
53     end case;
54 end process;
55

```

Рисунок 13 - Реализация Мультиплексора на VHDL

- Подключение в схематике

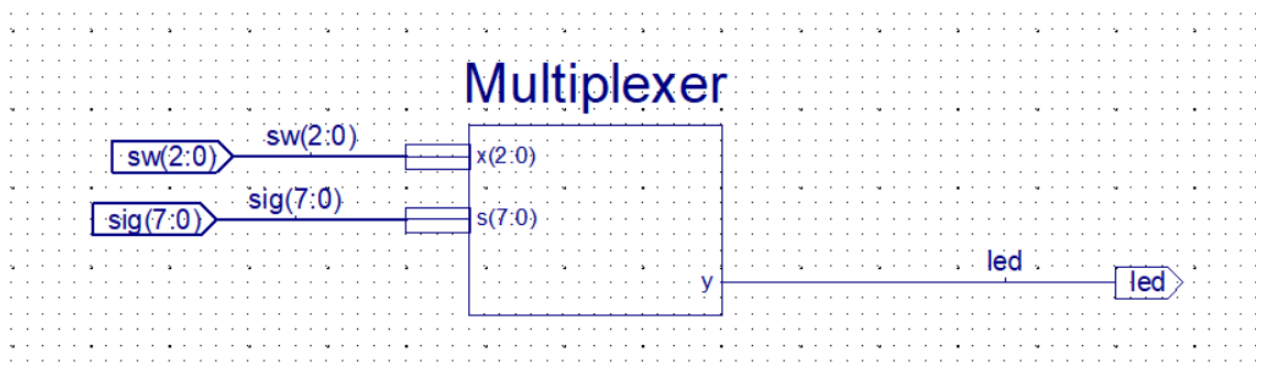


Рисунок 14 - Подключение Мультиплексора в схематике

- Конфигурация входов/выходов

```


1 NET "sw<2>" LOC="C4";
2 NET "sw<1>" LOC="B8";
3 NET "sw<0>" LOC="D9";
4
5 NET "led" LOC="U16";
6
7 NET "sig<7>" LOC="T5";
8 NET "sig<6>" LOC="V8";
9 NET "sig<5>" LOC="U8";
10 NET "sig<4>" LOC="N8";
11 NET "sig<3>" LOC="M8";
12 NET "sig<2>" LOC="V9";
13 NET "sig<1>" LOC="T9";
14 NET "sig<0>" LOC="T10";

```

Рисунок 15 - Конфигурационный файл Мультиплексора

- 
- | 0 ns     | 200 ns | 400 ns | 600 ns |
|----------|--------|--------|--------|
| 000      | 001    | 010    | 011    |
| 100      | 101    | 110    | 111    |
| 11110000 |        |        |        |

- Тестирование на плате

 

**Вывод:** В результате проделанной работы, была составлена таблица истинности Мультиплексора. Реализованы VHDL программа устройства и модульные тесты. Верхний меандр отражает управляющие входные значения Мультиплексора, ниже находятся значения мультиплексирующих сигналов. В самом низу – значение выходного сигнала. Двоичный код управляющего сигнала обозначает номер разряда в шине мультиплексируемых сигналов, значит что управляющий 001 будет направлять на выход S1.

#### 4. Демультимплексор

Таблица 4 - Таблица истинности Демультимплексора

X2	X1	X0	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Y
0	0	1	0	0	0	0	0	0	Y	0
0	1	0	0	0	0	0	0	Y	0	0
0	1	1	0	0	0	0	Y	0	0	0
1	0	0	0	0	0	Y	0	0	0	0
1	0	1	0	0	Y	0	0	0	0	0
1	1	0	0	Y	0	0	0	0	0	0
1	1	1	Y	0	0	0	0	0	0	0

- Файл VHDL

```

41     process(X, Y)
42     begin
43         S <= "00000000";
44         if(Y = '1') then
45             case(X) is
46                 when "000" => S(0) <= Y;
47                 when "001" => S(1) <= Y;
48                 when "010" => S(2) <= Y;
49                 when "011" => S(3) <= Y;
50                 when "100" => S(4) <= Y;
51                 when "101" => S(5) <= Y;
52                 when "110" => S(6) <= Y;
53                 when "111" => S(7) <= Y;
54                 when others => S <= "00000000";
55             end case;
56         end if;
57     end process;

```

Рисунок 18 - Реализация Демультимплексора на VHDL

- Подключение в схематике

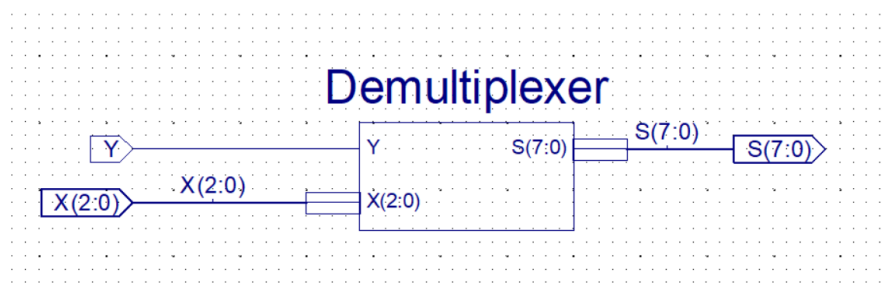


Рисунок 19 - Подключение Демультимплексора в схематике

- Модульное тестирование

 


Рисунок 20 - График меандр тестирования Демультимплектора

- Тестирование на плате



Рисунок 21 - Результаты тестирования Демультимплектора на плате Spartan-6

**Вывод:** В результате проделанной работы, была составлена таблица истинности Демультимплектора. Реализованы VHDL программа устройства и модульные тесты. Управляющая шина данных 'X', выбирает в какой порт S демультимплексировать сигнал Y. Важно обратить внимание, что остальные порты S должны быть “обнулены”.



## Задание 2

**Цель** – модифицировать дешифратор для семисегментного индикатора. Сделать 4x16 версию, недостающие цифры заменить буквами.

### Ход работы

- Файл VHDL

```
12     process (y)
13     begin
14         case (y) is
15             --ABCDEFGP
16             when "0000" => x <= "11111100"; --0
17             when "0001" => x <= "01100000";
18             when "0010" => x <= "11011010";|
19             when "0011" => x <= "11110010";
20             when "0100" => x <= "01100110";
21             when "0101" => x <= "10110110";
22             when "0110" => x <= "10111110";
23             when "0111" => x <= "11100000"; --7
24             --ABCDEFGP
25             when "1000" => x <= "11111110"; --8
26             when "1001" => x <= "11110110";
27             when "1010" => x <= "11101110";
28             when "1011" => x <= "00111110";
29             when "1100" => x <= "10011100";
30             when "1101" => x <= "01111010";
31             when "1110" => x <= "10011110";
32             when "1111" => x <= "10001110"; --F
33             when others => x <= "00000000";
34         end case;
35     end process;
```

Рисунок 22 - Реализация сегментного дешифратора на VHDL

- Подключение в схематике

 


Рисунок 23 - Подключение сегментного дешифратора на схематике

- Модульное тестирование

Name	Value	100 ns	200 ns	300 ns	400 ns	500 ns	600 ns	700 ns
y[3:0]	0110	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110
x[7:0]	1011	11111100	01100000	11011010	11110010	01100110	10110110	10111110

Name	Value	800 ns	900 ns	1,000 ns	1,100 ns	1,200 ns	1,300 ns	1,400 ns	1,500 ns
y[3:0]	1001	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
x[7:0]	1111	11111110	11110110	11101110	00111110	10011100	01111010	10011110	10001110

Рисунок 24 - Модульное тестирование сегментного дешифратора

- Тестирование на плате



Рисунок 25 - Результаты тестирования сегментного дешифратора на плате Spartan-6

**Вывод:** В результате проделанной работы, был реализован дешифратор для сегментного индикатора. Каждому двоичному числу от 0000 до 1111, соответствует своя цифра от '0' до 'F'. Точка в расчёт не бралась, она всегда выключена. Индексация сегментов в фрейме символа идёт от большего разряда, к меньшему и выглядит вот так: **ABCDEFGR**, где каждая буква отвечает за свой сегмент соответственно даташиту семисегментного блока KW4-281 (который установлен на плату Spartan-6). Буква 'P' обозначает точку.

### Задание 3

**Цель** – составить таблицу истинности для сегмента F и минимизировать её, с помощью карт карно. После, создать на минимизированной основе этот сегмент в схематике.

Таблица 5 - Таблица истинности сегмента F

<b>X3</b>	<b>X2</b>	<b>X1</b>	<b>X0</b>	<b>F</b>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

- Минимизация с помощью Карно

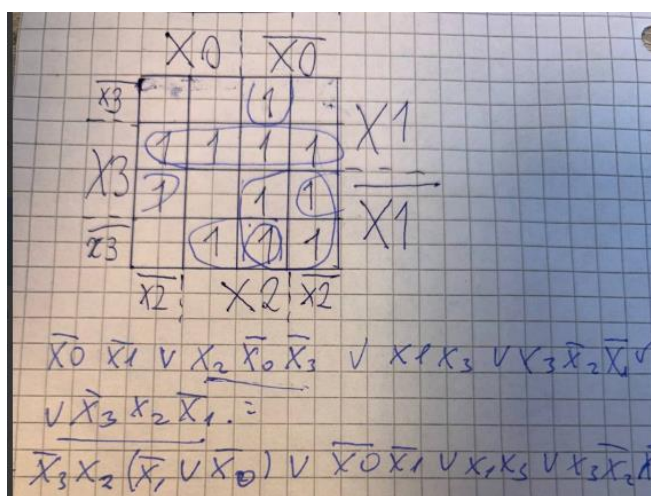


Рисунок 26 - Минимизированная функция



- Реализация в схематике

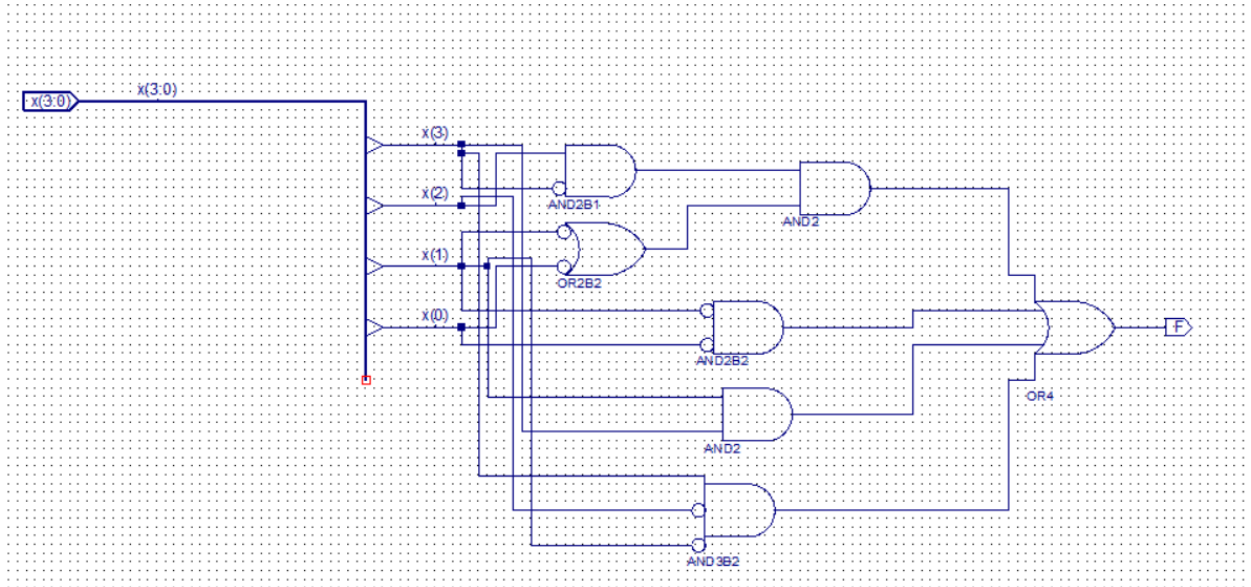


Рисунок 27 - Реализация минимизированной функции на схематике

- Модульное тестирование

 


Рисунок 28 - Меандр тестирования схематики

- Тестирование на плате



Рисунок 29 - Результаты тестирования минимизированной функции на плате Spartan-6

**Вывод:** в результате проделанной работы была составлена минимизированная функция сегмента 'F', с помощью карты Карно. В результате тестирования – таблица истинности, построенная на основе минимизированной функции, полностью совпадают с первоначальной таблицей истинности сегмента 'F'.

#### Задание 4

**Цель** – собрать схему устройства динамической индикации. Создать модули дешифратора, мультиплексора, делителя частоты

Реализуем полное управление всеми сегментами и возможность выводить на каждом сегменте отдельное число. Интерфейс будет состоять из **Сигнала разрешения записи, двух свитчей выбора разряда и четырёх свитчей выбора числа** от 0 до П (последние две цифры это С и П, чтобы написать ПС:11)

**Делитель частоты:**

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
4
5  entity Divider is
6      Port ( V10 : in  STD_LOGIC;
7            Q : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));
8  end Divider;
9
10 architecture Behavioral of Divider is
11     signal sig : std_logic_vector(1 downto 0) := "00";
12     begin
13         process(V10) --вызывается при изменении сигнала D
14             variable counter : integer := 0;
15             begin
16                 if (V10'event and V10 = '1') then
17                     if (counter = 400000) then
18                         counter := 0;
19                         sig <= sig + '1';
20                     else
21                         counter := counter + 1;
22                     end if;
23                 end if;
24             end process;
25             Q <= sig;
26         end Behavioral;
27

```

Рисунок 30 - Реализация делителя частоты в VHDL

 


Рисунок 31 - Тестирование делителя частоты

## Демультимплексор для управления свитчами:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4
5  entity Num_demultiplexer is
6      Port ( ENABLE : in  STD_LOGIC;
7            DIGIT  : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
8            NUMBER : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
9            NUM_0  : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
10           NUM_1  : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
11           NUM_2  : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
12           NUM_3  : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
13 end Num_demultiplexer;
14
15 architecture Behavioral of Num_demultiplexer is
16
17 begin
18     process(ENABLE, DIGIT, NUMBER)
19     begin
20         if (ENABLE = '1') then
21             case(DIGIT) is
22                 when "00" => NUM_0 <= NUMBER;
23                 when "01" => NUM_1 <= NUMBER;
24                 when "10" => NUM_2 <= NUMBER;
25                 when "11" => NUM_3 <= NUMBER;
26                 when others => null;
27             end case;
28         end if;
29     end process;
30
31 end Behavioral;

```

Рисунок 32 - Реализация демультимплексора числа на VHDL

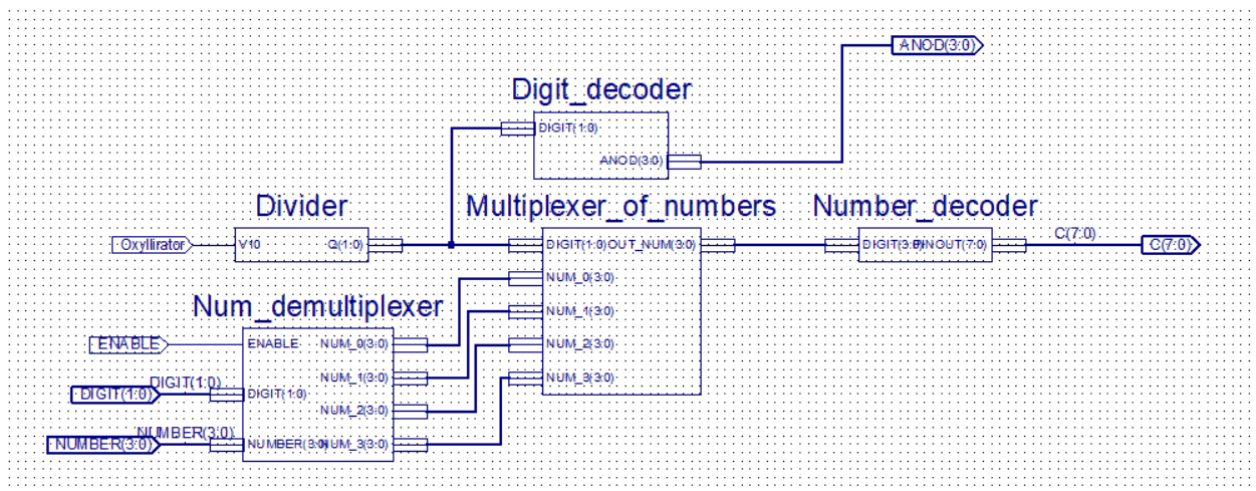


Рисунок 33 - Схема управления динамической индикацией семисегментного индикатора

 


Рисунок 34 - Тестирование схемы управления динамической индикацией семисегментного индикатора



 


Рисунок 35 - Результаты тестирования схемы на плате Spartan-6



Рисунок 36 - Вывод PC11 на блок с индикаторами

**Вывод:** В результате проделанной работы была реализована схема динамической индикации блока семисегментных индикаторов. С помощью свитчей E, Digit и Num можно соответственно управлять разрешением записи, выбором разряда и цифрой, которая будет отображаться. Схема может выводить произвольные числа в 16-ричной СС, с учётом замены двух последних цифр на С и П. Динамичность переключения обеспечивает тактовый генератор на 100МГц, который был понижен до 64 Гц с помощью тактового делителя.

**Общий вывод:** В результате лабораторной работы были постепенно изучены комбинационные схемы, собраны дешифраторы, мультиплексоры, делители частот, демультиплексоры. Были изучены способы минимизирования логических функций, с помощью метода Карт Карно. Изучены принципы динамической индикации модуля семисегментной индикации. Разработана и протестирована схема динамической индикации, позволяющая в полной мере взаимодействовать с блоком семисегментных индикаторов. [Ссылка на проект в GitHub](#)